

Ans-1 $\phi_{\max} = 0.0683 \text{ Wb}$

(a)

$$a = \frac{V_{HS}}{V_{LS}} = \frac{220}{220 \phi \phi} = 10$$

$$N_{LS} =$$

$$a = \frac{N_{HS}}{N_{LS}}$$

$$N_{LS} = 121$$

$$E = 4.44 N f \phi_{\max}$$

$$\frac{22000}{4.44 \times 60 \times 0.0683} = N_{HS}$$

$$N_{HS} = 1209$$

$$N_{LS} = \frac{1209}{10} = 120.9$$

(b) $\phi_{\max} = \phi' + 20\% \phi$ $E' = 26400 \text{ V}$
 $= 0.0683 + f = 5712$

$$\phi_{\max} = \frac{26400}{4.44 \times 1209 \times 57} = 0.08628 \text{ Wb}$$

$$\phi_{\max} = 0.08628 \text{ Wb}$$

Ans-2 $\phi = 0.113 \sin 188.5 t$

$$\omega = 188.5 = 2\pi f$$

$$f = \frac{188.5}{2\pi} = 30 \text{ Hz}$$

$$(\phi_{\max} = 0.113)$$

$$E = 4.44 N \phi_{\max} f$$

$$N_{HS} = \frac{2400}{4.44 \times 0.113 \times 30} = 160$$

$$a = \frac{2400}{115} = \frac{N_{HS}}{N_{LS}}$$

$$N_{LS} = 8$$

Ang-3 $H = 352 \text{ A t/m}$

$B_{\text{max}} = 1.505 \text{ T}$

$H = \frac{NI}{l}$

$E = 4.44 N \phi_{\text{max}} f$

$\frac{2400}{4.44 \times 0.014297 \times 60} = N_{\text{HS}}$

$N_{\text{HS}} = 630$

$a = \frac{2400}{480} = 5$

$a = 5$

$N_{\text{LS}} = 126$

$\phi = B \cdot A$
 $= 1.505 \times 95 \times 10^{-4}$
 $= 0.0142975$

$352 = \frac{(630) I_m}{1.07}$

~~$I_m = 62.77 \text{ A}$~~

$I_m = \frac{352 \times 1.07}{126} = 3 \text{ A}$

Ang-4 $a = \frac{4800}{600} = 8$

$f = 60 \text{ Hz}$

$(I_m = 2\% I_r)$

$l = 3.15 \text{ m}$

$B = 1.55 \text{ T}$

$H = 360 \text{ A t/m}$

$P = \sqrt{3} V I \cos \phi$

$(H = \frac{NI}{l})$

$I_m = \frac{8.333 \text{ A}}{\sqrt{3}}$

$I_m = 4.811 \text{ A}$

$2 \sqrt{3} \times 10^3 = \sqrt{3} 4800 I_{\text{rated}}$

$I_{\text{rated}} = \frac{416.66 \text{ A}}{\sqrt{3}}$

$H = \frac{NI_m}{l}$

$N = \frac{360 \times 3.15}{4.811} = 236$

$N_{\text{HS}} = 236$

$N_{\text{LS}} = 30$

$(\phi = B \cdot A)$

$A = \frac{\phi}{B} = \frac{0.076}{1.55} = 0.049 \text{ m}^2$

$E = 4.44 N f \phi_{\text{max}}$

$\frac{4800}{4.44 \times 236 \times 60} = \phi_{\text{max}}$

$\phi_{\text{max}} = 0.076 \text{ wb}$

Q-5 $I_0 = 2.5\% I_r$

$$I_{rated} = \frac{P_{rated}}{V_{rated}} = \frac{50 \times 10^3}{480} = 104.1$$

$$I_0 = 2.604 A$$

$$\phi = \phi_v - \phi_i$$

$$79.8 = 0 - \phi_i$$


$$\phi_i = -79.8^\circ$$

$$\cos \phi_i = \frac{I_{fc}}{I_0}$$

$$I_{fc} = I_0 \cos \phi_i$$

$$I_{fc} = 2.604 \cos(-79.8)$$

$$I_{fc} = 0.4611 A$$

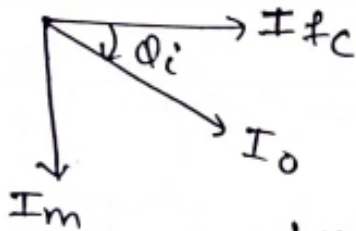

$$\tan \phi_i = \frac{I_m}{I_{fc}}$$

$$I_m = I_{fc} \tan \phi_i$$

$$I_m = 0.4611 \tan(79.8)$$

$$I_m = 2.5626 A$$

Ans-6 $I_{rated} = \frac{240 \times 10^3}{7200}$

$$I_{rated} = 27.77 A$$

$$I_m = 0.4166 A$$

$$P_{core} = V_T I_{fc}$$

$$1100 = (7200) I_{fc}$$

$$I_{fc} = \frac{1100}{7200} = 0.152 A$$

$$I_{fc} = 0.152 A$$

$$I_0 = \sqrt{I_{fc}^2 + I_m^2}$$

$$I_0 = \sqrt{(0.152)^2 + (0.4166)^2}$$

$$I_0 = 0.446 A$$

$$\cos \theta = \frac{I_{fc}}{I_0}$$



$$\cos \theta = \frac{0.152}{0.446} = 0.34$$

$$P_{core} = 74\% \text{ of } P_{core} + P_e$$

$$1100 = \frac{74}{100} \times 1100 + P_e$$

$$P_e = 1100 - 814$$

$$P_e = 286 \text{ W}$$

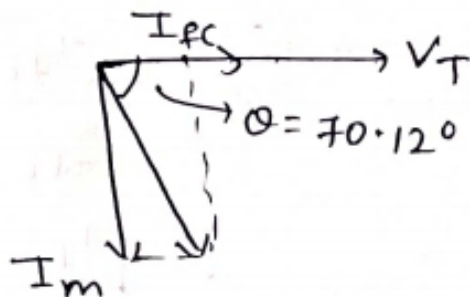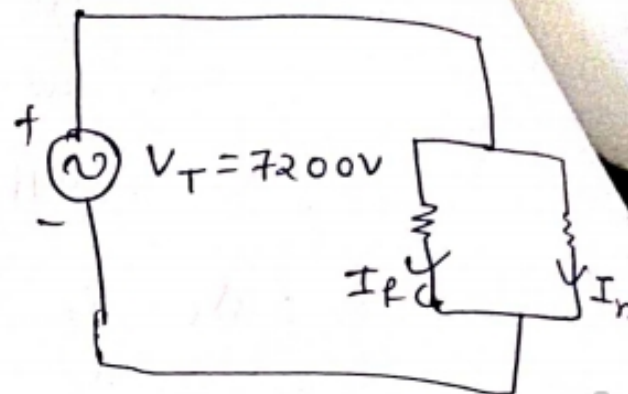

Ang-7 $P_h = 215 \text{ W}$

$$P_e = 115 \text{ W}$$

$$I_{rated} = \frac{P_{rated}}{V_{rated}} = \frac{75 \text{ KVA}}{120} = \frac{75 \times 10^3}{120} = 625 \text{ A}$$

$$I_m = 15.625 \text{ A}$$

$$P_{core} = P_e + P_h$$

$$P_{core} = 215 + 115 =$$

$$P_{core} = 330 \text{ W}$$

$$P_{core} = (120) I_{fc}$$

$$\frac{330}{120} = I_{fc}$$

$$I_{fc} = 2.75 \text{ A}$$

$$I_0 = \sqrt{I_m^2 + I_{fc}^2}$$


$$I_0 = \sqrt{(15.625)^2 + (2.75)^2}$$

$$I_0 = 15.865 \text{ A}$$

$$\cos \theta_i = \frac{I_{fc}}{I_0} = \frac{2.75}{15.865}$$

$$\cos \theta_i = 0.1733$$

$$\theta_i = 80^\circ$$

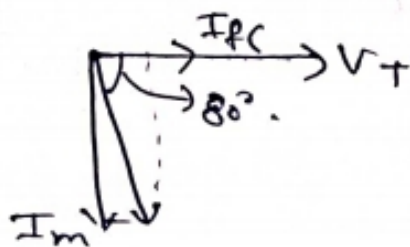

$$a = \frac{460}{115} = 4$$

$$a = \frac{E'_{HS}}{E'_{LS}} \rightarrow E'_{LS} = \frac{460}{4}$$

$$E'_{LS} = 115V$$

$$I_s = \frac{115}{24 \angle 32.8^\circ}$$

$$I_s = 4.791 \angle -32.8^\circ A$$

$$Z_{in} = a^2 Z_{Load}$$

$$Z_{in} = 16 (24 \angle 32.8^\circ)$$

$$Z_{in} = 384 \angle 32.8^\circ \Omega$$

$$a = 1$$

$$I_p = \frac{I_s}{a}$$

$$I_p = \frac{4.791 \angle -32.8^\circ}{4}$$

$$I_p = 1.1979 \angle -32.8^\circ A$$

Ans-9 $E'_{HS} = 220$

$$a = \frac{7200}{240} = 30$$

$$a = 30$$

$$I_s = \frac{7.33}{144 \angle 46^\circ}$$

$$I_s = 0.0509 \angle -46^\circ A$$

$$I_s = \frac{V_s}{Z_L}$$

$$I_s = 45.83 \angle -46^\circ$$

$$(a = \frac{E'_{HP}}{E'_{LS}})$$

$$E'_{LS} = \frac{E'_{HP}}{a} = \frac{220}{30}$$

$$E'_{LS} = 7.33V$$

$$a = \frac{V_{HS}}{V_{LS}}$$

$$V_s = a V_{LS} = 30 (220)$$

$$V_s = 6600V$$

$$Z_L = 144 \angle 46^\circ$$

$$V_L = 220$$

Step up transformer

$$Z_p = \frac{V_p}{I_p}$$

$$Z_p = \frac{220}{1375 \angle -46^\circ}$$

$$(Z_p = 0.16 \angle 46^\circ \Omega)$$

$$(a = \frac{I_p}{I_s}) \quad I_p = 1375 \angle -46^\circ$$

active power = $P = |V_P| |I_P| \cos \phi$

$$P = (220)(1375) \cos 46$$

$$P = 210.1 \times 10^3$$

$$\boxed{P = 210.1 \text{ kW}}$$

reactive power

$$Q = |V_P| |I_P| \sin \phi$$

$$= (220)(1375) \sin 46$$

$$\boxed{Q = 217.6 \text{ kVar}}$$

apparent power:

$$S = |V_P| |I_P|$$

$$S = (220)(1375)$$

$$\boxed{S = 302.5 \text{ kVA}}$$

Ans-10

$$a = \frac{2300}{230} = 10 \quad f = 60 \text{ Hz}$$

$$\boxed{a = 10}$$

$$a = \frac{E_{Ns}}{E_{Ls}} = \frac{V_P}{V_S}$$

$$I_P = \frac{1}{a} I_S$$

$$\begin{aligned} & \text{Ans } \frac{150 \times 10^3}{10} \\ & \boxed{P_S = 15 \text{ kVA}} \end{aligned}$$

$$P = VI \cos \phi \quad I_P = \frac{997.2}{10}$$

$$I = \frac{150 \times 10^3}{230 \times 0.654} \quad \boxed{I_P = 997.2 \text{ A}}$$

$$Z = \frac{V_S}{I_S} = \frac{230}{997.2}$$

$$\boxed{I = 0.9972 \text{ A} \times 10^3}$$

$$\boxed{Z = 0.23 \Omega}$$

$$\boxed{I_S = 997.2 \text{ A}}$$

$$\frac{N_{HS}}{N_{LS}} = \frac{S}{1} = a$$

$$I_{LS} = 15.6 \angle -32^\circ \text{ A}$$

$$Z_L = 8 \angle 32^\circ \Omega$$

$$V = IR$$

$$E_{LS} = (15.6 \angle -32^\circ)$$

$$(8 \angle 32^\circ)$$

$$E_{LS} = 124.8 \text{ V}$$

$$I_P = \frac{I_S}{a}$$

$$I_P = \frac{15.6 \angle -32^\circ}{5}$$

$$I_P = 3.12 \angle -32^\circ \text{ A}$$

$$a = \frac{E_{HS}}{E_{LS}}$$

$$E_{HS} = 5 \times 124.8$$

$$E_{HS} = 624 \text{ V}$$

active power

$$P = |V_P| |I_P| \cos \phi$$

$$P = (124.8)(3.12) \cos 32^\circ$$

$$P = 1651.047 \text{ W}$$

operating at lower side.

Reactive power.

$$Q = V_L I_2 \sin \phi$$

$$Q = 124.8 \times 15.6 \sin 32^\circ$$

$$Q = 124.8 \times 15.6 \sin 32^\circ$$

$$Q = 1031.68 \text{ VAR}$$

apparent power.

$$= V_L I_2$$

$$= 124.8 \times 15.6$$

$$S = 1946.88 \text{ VA}$$

12

$$R_{HS} = 2.98 \Omega$$

$$X_{HS} = 6.52 \Omega$$

$$a = \frac{7200}{480}$$

$$R_{LS} = 0.021 \Omega$$

$$X_{LS} = 0.031 \Omega$$

$$Z_{eq_{HS}} = R_{HS} + a^2 R_{LS} + j(X_{HS} + a^2 X_{LS})$$

$$Z_{eq_{LS}} = R_{HS} + \frac{R_{LS}}{a^2} + j(X_{HS} + \frac{X_{LS}}{a^2})$$

$$Z_{eq_{HS}} = 2.98 + (15)^2 (0.021) + j(6.52 + 15^2 (0.031))$$

$$Z_{eq_{HS}} = 7.705 + j13.495$$

13

$$R_{HS} = 1.86$$

$$X_{HS} = 3.41$$

$$X_{mHS} = 4962$$

$$R_{LS} = 0.15$$

$$X_{LS} = 0.28$$

$$R_{fe,HS} = 19.501$$

$$Z_{eq,HS} = 1.86 + j^2(0.15) + j(3.41 + j^2(0.28))$$

$$a = \frac{4}{\frac{2400}{600}}$$

$$(a=4)$$

$$Z_{eq,HS} = 4.26 + j7.62$$

$$Z_{eq,LS} = \frac{4.26 + j7.62}{16}$$

$$Z_{eq,LS} = 0.26625 + j(0.47625)$$

14


$$P = VI \cos \phi$$

$$I_{LS} = \frac{25 \times 10^3}{600 \times \cos(-36.87)} = 41.083 \text{ A}$$

$$I_P = \frac{I_S}{a} = \frac{52.083}{3.666}$$

$$I_P = 14.207 \text{ A}$$

$$a = \frac{2200}{600} = 3.666$$

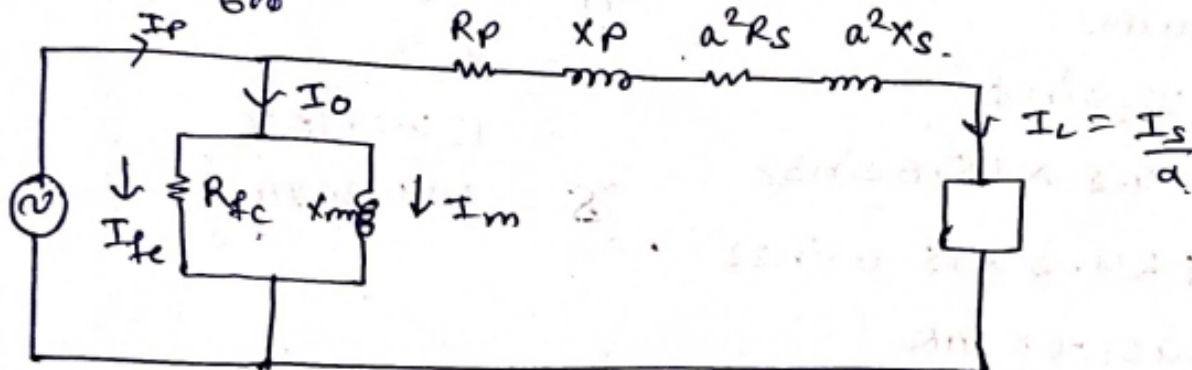

$$I_{LS} = 41.67 \angle -36.87^\circ \text{ A}$$

$$Z_{eq,P} = (1.4 + j3.2) + (3.666)^2 (0.11 + j0.25) \Omega$$

$$Z_{eq,P} = 7.165 \angle 66.31^\circ \Omega$$

$$Z_{load} = \frac{V_S}{I_S} = \frac{600}{41.67 \angle -36.87} = 14.4 \angle 36.87^\circ \Omega$$

$$Z_{load,P} = a^2 Z_{load} = (3.666)^2 (14.4 \angle 36.87^\circ)$$

$$E_s' = I_s (R_s + jX_s + Z_{load})$$

$$E_s' = 41.67 \angle -36.87 (0.11 + j0.25 + 14.4 \angle 66.3)$$

$$E_s' = 41.67 \angle -36.87 (0.11 + j0.25 + 5.788 + 13.1855j)$$

$$E_s' = 41.67 \angle -36.87 (0.898 + 13.9735j)$$

$$E_s' = (18.994 \angle 87.29) (41.67 \angle -36.87)$$

$$E_s' =$$

xxxxx

15

$$I_{rated} = 41$$

$$V_{rated} = 480V$$

$$I_s = \frac{100 \times 10^3}{(480) \cos \phi}$$

$$\cos \phi =$$

$$a = \frac{7200}{480}$$

$$R_{eqHS} = R_{HS} + a^2 R_{LS}$$

$$= 3.06 + 15^2 (0.014)$$

$$R_{eqHS} = 6.21 \Omega$$

$$Z_{eqHS} = (6.21 + j12.125) \Omega$$

$$X_{eqHS} = X_{HS} + a^2 X_{LS}$$

$$X_{eqHS} = 6.05 + 15^2 (0.027)$$

$$\theta = \cos^{-1} 0.75$$

$$\theta = 41.409^\circ$$

$$X_{eqHS} = 12.125 \Omega$$

$$V_{Load} = 480V$$

$$I_{LS} = \frac{100 \times 10^3}{480} \angle -41.409$$

$$Z_{Load, LS} = \frac{V_L}{I_{LS}} = \frac{480}{208.33 \angle -41.409}$$

$$I_{LS} = 208.33 \angle -41.409$$

$$Z_{Load, LS} = 2.304 \angle 41.409^\circ$$

$$Z'_{THS} = 531.1 \angle 41.95^\circ$$

$$Z_{LoadHS} = a^2 Z_{LoadLS}$$

$$= (15)^2 (2.304 \angle 41.409)$$

$$Z_{LoadHS} = 518.4 \angle 41.409$$

$$Z'_{THS} = Z_{LoadHS} + Z_{eqHS} = 531.1 \angle 41.95$$

$$I_p = \frac{I_s}{a} = \frac{207.33 \angle -41.409 + 1080}{15}$$

$$I_p = 13.88 \angle 138.591$$

I/p impedances
at no load =

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\left(\frac{1}{R_{fe}}\right) + \frac{1}{jX_m}} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{71400} + \frac{1}{j(17809)}} = \frac{1}{\left(\frac{1}{71400} - j\frac{1}{17809}\right)} \\ &= \frac{1}{1.40056 \times 10^{-5} - j 5.6151 \times 10^{-5}} \\ &= \frac{10^5}{1.40056 - j 5.6151} \\ &= \frac{10^5}{525170.94 \angle -74.532} \end{aligned}$$

$$Z_{in} = 0.190414 \angle 74.532 \Omega$$

16

$$a = \frac{4160}{240} = 17.33$$

$$I_s = \frac{270}{1.45 \angle -38.74} = 186.2 \angle 38.74$$

$$I_s = 186.2 \angle 38.74 A$$

$$Z_{eqHS} = 2.16 + (17.33)^2 0.0072 + j(3.84 + (17.33)^2 0.0128)$$

$$Z_{eqHS} = 4.32236 + j 4.2044$$

$$\begin{aligned} Z_{load} &= a^2 Z_{load LS} = (17.33)^2 (1.45 \angle -38.74) \\ &= 435.476 \angle -38.74 \end{aligned}$$

$$Z_{in} = 602.99 \angle 4.32236 + j 4.2044$$

$$Z_{in} = 343.98236 - 268.3066j + 339.66 - 272.511j$$

$$E_s = 269.54 \text{ V}$$

$$E_s = I_s (R_{Ls} + jX_{Ls} + Z_{load})$$

$$E_s = (186.2 \angle 38.74^\circ) (0.0072 + j0.0128 + 1.13099 - 0.9073j)$$

$$= (186.2 \angle 38.74^\circ) (1.13819 - 0.8945j)$$

$$= (186.2 \angle 38.74^\circ) (1.447621 \angle -38.16^\circ)$$

$$E_s = 269.54 \text{ V}$$

$$G_p = \frac{E_s}{17.33} = 15.553 \text{ V}$$

16

$$R_{Ls} = 0.0072 \quad X_{Ls} = 0.0128$$

$$R_{Hs} = 2.16 \quad X_{Hs} = 3.84$$

$$a = \frac{4160}{240} = 17.33$$

$$V = I R$$

$$I_s = \frac{V}{R} = \frac{270}{1.45 \angle -38.74^\circ}$$

$$I_s = 186.2 \angle 38.74^\circ \text{ A}$$

$$Z_{eq} = R_{Hs} + a^2 R_{Ls} + j(X_{Hs} + a^2 X_{Ls})$$

$$= 2.16 + 17.33^2 (0.0072) + j(3.84 + (17.33)^2 (0.0128))$$

$$Z_{eq} = 4.3223 + j7.6842$$

$$Z_{load Ls} = 1.45 \angle -38.74^\circ$$

$$Z_{load Ls} = 1.1309 - 0.9073j$$

$$Z_{load Hs} = a^2 Z_{load Ls}$$

$$Z_{load Hs} = 339.66 - 272.515j$$

$$Z_{in} = Z_{eq} + Z_{load Hs}$$

$$Z_{in} = 4.3223 + 339.66 + 7.6842j - 272.515j$$

$$Z_{in} = 343.9823 - 264.8308j$$

17 $\{Z_{eqHS} = 0.123 + j 1.08\}$

$a = \frac{240\phi}{48\phi}$

$a = 5$

$Z_{eqHS} = a^2 Z_{eqLS}$

$Z_{eqLS} = \frac{Z_{eqHS}}{a^2} = \frac{0.123 + j 1.08}{25} = (4.92 + j 0.0432) \times 10^{-3} \Omega$

$P = VI$

$I_{HS} = \frac{250 \times 10^3}{2400}$

$(I_{HS} = 104.16A)$

phase.

$-34.92 + 180$
 (145.08)

$Z_{eqLS} = (4.92 + j 0.0432) \times 10^{-3} \Omega$

$\theta = \cos^{-1} 0.82$

$\theta = 34.92^\circ$

$I_P = \frac{I_S}{a}$

$I_S = I_P a$

$(V_S = \frac{V_S}{R})$

$I_S = 520.83 \angle -34.92$

$Z_{loadLS} = \frac{V_S}{I_S}$

$Z_{loadLS} = \frac{480}{520.83} \angle 34.92$

$Z_{loadP} = a^2 Z_{loadLS}$

$= 25(0.92) \angle 34.92$

$(Z_{loadLS} = 0.92 \angle 34.92 \Omega) \quad Z_{loadP} = 23 \angle 34.92$

$V_P = I_P (Z_{in})$

$V_P = I_P (0.123 + j 1.08 + 23 \angle 34.92)$

$V_P = (104.08 \angle 145.08) (0.123 + j 1.08 + 23 \angle 34.92)$

$V_P = (104.08 \angle 145.08) (0.123 + j 1.08 + 18.85 + 13.165j)$

$= (104.08 \angle 145.08) (18.973 + j 14.245)$

$V_P = (104.08 \angle 145.08) (25.63 \angle 42.2684)$

$E_{ne} = V_2 = E_2 = \frac{E_1}{a} = \frac{2669}{5} = 533$

$r_{eq} = \frac{E_{ne} - V_{rated} \times 100}{V_{rated}}$

$$\theta = \cos^{-1} 0.7$$

$$\theta = 45.57^\circ$$

$$a = \frac{2400}{4160}$$

$$I_s = \frac{250 \times 10^3}{2400} \angle 45.57^\circ$$

$$I_s = 104.16 \angle 45.57^\circ \text{ A}$$

$$I_p = \frac{I_s}{a} = 520.83 \angle -134.43^\circ \text{ A}$$

$$I_p = 520.83 \angle -134.43^\circ \text{ A}$$

$$Z_{eqHS} = 0.04347 \angle -83.50264^\circ$$

$$Z_{loadS} = \frac{V_p}{I_s}$$

$$Z_{loadP} = a^2 Z_{loadS}$$

19

$$a = \frac{4160}{2400} = 1.733$$

$$\theta = \cos^{-1} 0.95 = 18.194^\circ$$

$$Z_{eqHS} = (0.5196 + j 2.65) \Omega$$

$$I_s = \frac{338 \times 10^3}{2400} \angle -18.194^\circ$$

$$\{ I_s = 138.75 \angle -18.194^\circ \text{ A} \}$$

$$I_p = \frac{I_s}{a} = 80.06 \angle -18.194^\circ$$

$$V_p = I_p (Z_{eqHS})$$

$$V_s = \frac{V_p}{a}$$

$$V_s = 2461.84 \text{ V}$$

$$Z_{load} = \frac{V_s}{I_s} = \frac{2400 \angle 18.194^\circ}{138.75}$$

$$Z_{load} = 17.29 \angle 18.194^\circ \Omega$$

$$V_p = I_p (Z_{eqHS} + a^2 Z_{loadS})$$

$$V_p = 80.06 (49.85 + 18.863j)$$

$$V_p = 80.06 (53.2999)$$

$$V_p = 4267.11$$

$$\underline{20} \quad a = \frac{10}{480} = 10, \quad \boxed{a=10} \quad f=60\text{Hz}$$

$$V_s = 480 \angle 0^\circ \text{V}$$

$$\boxed{Z_{eqHS} = 8.48 \angle 71^\circ}$$

$$I_s = \frac{50 \times 10^3}{480} = 104.16 \text{A}$$

$$\{I_s = 104.16 \text{A}\}$$

$$Z_{load} = \frac{V_s}{I_s} = \frac{480}{104.16} = 4.608 \angle 0^\circ \Omega$$

$$Z_{loadp} = a^2 Z_{load} = 460.8 \angle 0^\circ \Omega \quad V_p = I_p (Z_{eqp} + Z_{loadp})$$

$$\left\{ \begin{aligned} I_p &= \frac{I_s}{a} = 10.42 \text{A} \\ V_p &= 4831.03 \angle -179^\circ \text{V} \end{aligned} \right\}$$

$$V_2 = E_2 = \frac{E_1}{a} = \frac{V_1}{a} = \frac{4831.03}{10} = 483.103 \text{V}$$

$$Z_{in p} = Z_{eqp} + Z_{loadp} = 1341.08 \angle 48.82^\circ \Omega$$

~~$$\begin{aligned} I_m &= \frac{V_p}{Z_{in p}} = \frac{4831.03}{1341.08} = 3.59 \text{A} \\ \{I_m &= 0.163 \angle 180^\circ \text{A}\} \end{aligned}$$~~

~~Ans~~